

Arquitetura de Computadores

Microarquitetura (MIPS)



UFMT

Fevereiro de 2025

Agenda

- **Introdução.**
- Processador MIPS de Ciclo Único (Single-Cycle Processor).
- Análise de Performance.

Introdução

Introdução

- O nível de **Microarquitetura** é voltado para a implementação em hardware de uma arquitetura.
- Consiste em um arranjo específico de registradores, ULAs, multiplexadores, memórias e outros blocos de construção necessários para implementar uma arquitetura.
- Cada microarquitetura é projetada de modo a atender requisitos específicos de **custo, desempenho e consumo energético**.

Programa/Linguagem
Sistema Operacional
ISA (Arquitetura)
Microarquitetura
Lógica Digital
Dispositivos
Elétrons

Componentes Gerais do Processador

- O processador é composto por duas partes principais:
 1. **Caminho de Dados (Datapath):** É formado por blocos funcionais interligados, incluindo memórias, registradores, ULAs e multiplexadores, e tem o propósito de executar instruções. O MIPS é uma arquitetura de 32 bits, por isso o datapath processa dados de 32 bits.
 2. **Unidade de Controle:** Interpreta a instrução atual e gera os sinais de controle para coordenar a execução no Caminho de Dados. Por exemplo, os sinais de controle incluem valores para seletores de multiplexador, habilitação de gravação em registradores e memória, entre outros.

Estado arquitetural

- O **Estado Arquitetural** caracteriza o ponto de execução de um programa. É formado pelos valores armazenados nos registradores e na memória, consistindo na informação necessária para descrever a operação do processador em um determinado momento.
- No caso do MIPS, o estado arquitetural de um programa é definido pelos valores do PC, 32 registradores do Register File e pelo conteúdo da memória. Qualquer microarquitetura MIPS deve ter recursos para salvar e restaurar o estado arquitetural de um programa.
- Com base no estado arquitetural atual, o processador executa uma instrução específica com um conjunto específico de dados. O resultado da execução da instrução gera um novo estado arquitetural, isto é, pode modificar o valor dos registradores e da memória.

Microarquitecturas MIPS que Estudaremos

- Uma mesma arquitetura pode ser implementada de diferentes formas, cada uma com diferentes requisitos de desempenho, custo e complexidade. Todas elas executam os mesmos programas, mas seus designs internos variam bastante.
- Vamos estudar três microarquitecturas MIPS:
 - **Microarquitectura de Ciclo Único:** A execução de cada instrução é executada em um único ciclo de Clock.
 - **Microarquitectura Multiciclo:** A execução de cada instrução é quebrada em uma sequência de passos mais curtos, cada qual ocupando um ciclo de clock.
 - **Microarquitectura com Pipeline:** A execução de cada instrução é quebrada em uma sequência de passos mais curtos e múltiplas instruções são executadas simultaneamente.

Processador MIPS de Ciclo Único


(Single-Cycle Processor)

Instruções Implementadas

- Inicialmente, estudaremos um Processador MIPS de Ciclo Único, projetado para executar um subconjunto das instruções da ISA:
 - Instruções lógicas e aritméticas: `and`, `or`, `add`, `addi`, `sub`, `slt`.
 - Instruções de acesso à Memória: `lw`, `sw`.
 - Instruções de desvio: `beq` e `j`.
- Estas instruções foram escolhidas porque são suficientes para escrever muitos programas interessantes.
- Depois de entender como implementar essas instruções, você mesmo poderá expandir o hardware para lidar com outras instruções.


Elementos de Estado do Processador

 - Nesta primeira microarquitetura MIPS, a memória é dividida em duas partes: **Memória de instruções** (read only) e **Memória de dados**.
- O **Caminho de Dados** consiste na interligação desses elementos de armazenamento de modo a possibilitar a execução das instruções.




Elementos de Estado do Processador

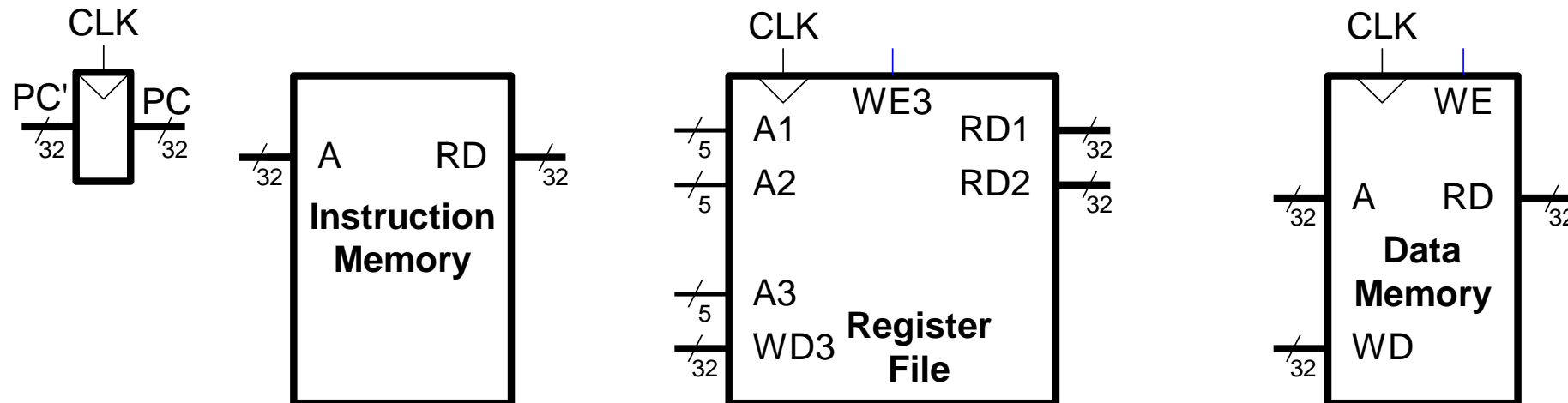- A **leitura** da Memória de Instrução, do Register File e da Memória de Dados são **combinacionais**.
- Significa que se o endereço mudar, os novos dados aparecerão nas saídas RD, após algum atraso de propagação, sem que o sinal de clock esteja envolvido.



Elementos de Estado do Processador

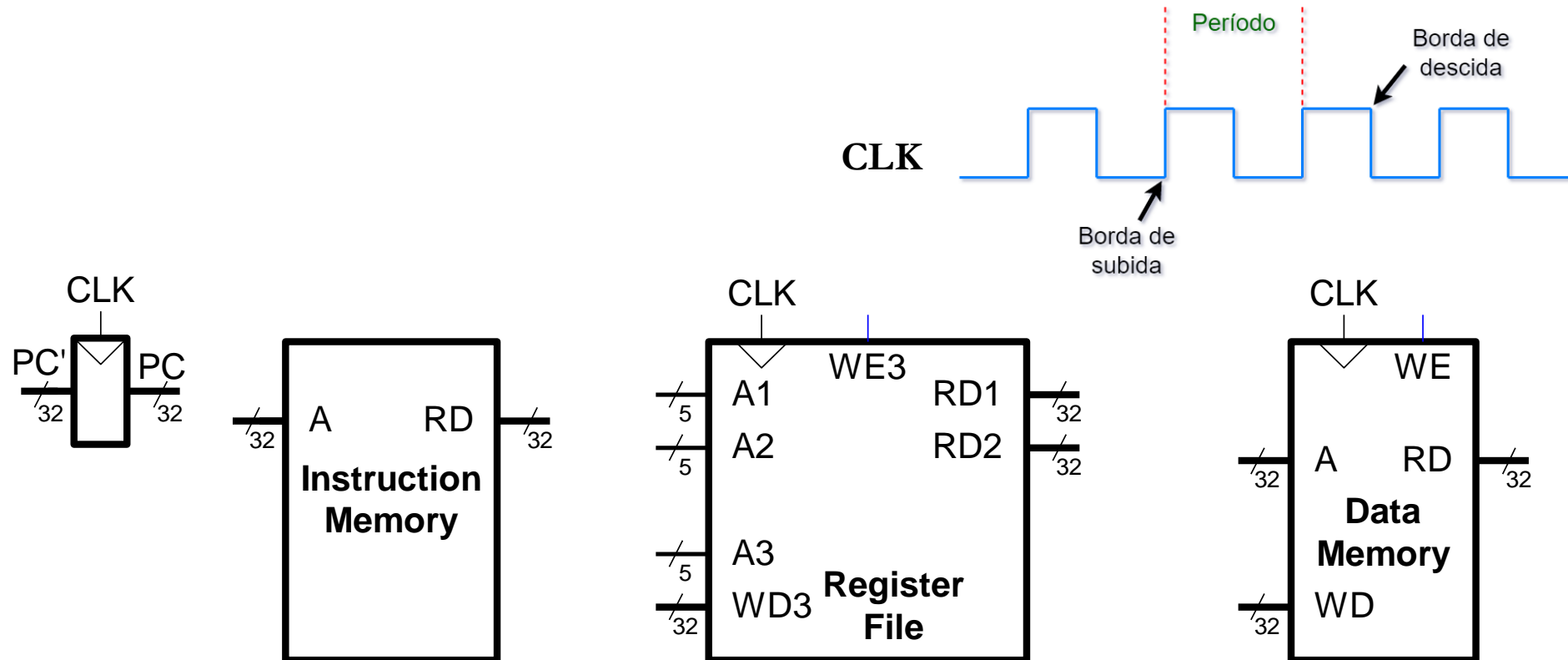
- As **gravações** são sincronizadas pelo sinal de clock, acontecendo na borda de subida, no final de cada ciclo.



Relembrando: Programa Armazenado & Fases do Ciclo de Execução de Instruções

1. BUSCA (FETCH)
2. DECODIFICA (DECODE)
3. AVALIA ENDEREÇO
4. BUSCA OPERANDOS
5. EXECUTA (EXECUTE)
6. ARMAZENA RESULTADO

Ciclo de Instrução

 


Datapath de Ciclo Único

Fetch

(Busca de Instrução)


Fetch (busca de Instrução)

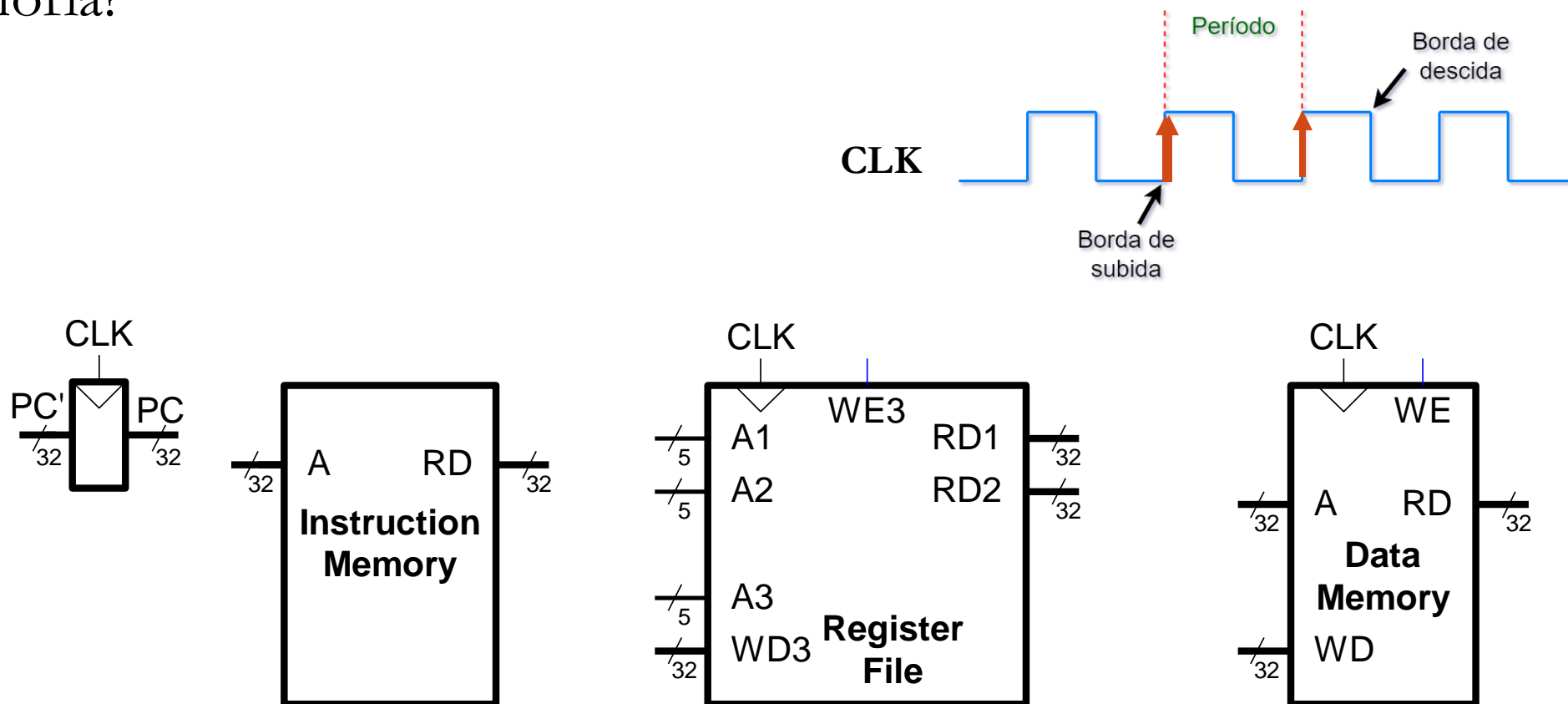- No começo de um ciclo de clock, o PC armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. Como usar esse endereço para ler a instrução da memória?



Busca de Instrução - Fetch

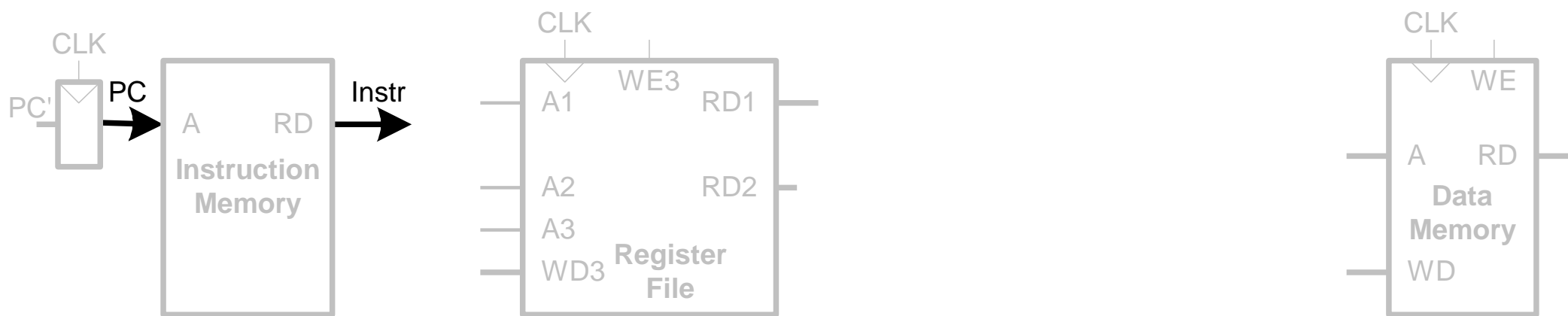- Portanto, o valor no PC deve ser usado para endereçar a Memória de Instrução para que a próxima instrução seja lida.
- Após um atraso de propagação relacionado à leitura da memória, os 32 bits que compõe a instrução são disponibilizados em RD.



Datapath de Ciclo Único

lw

(Instrução Load Word)

Instrução lw

- lw é uma instrução Tipo-I usada para carregar um registrador do Register File (rt) com o valor armazenado em uma palavra de memória.
- A palavra de memória a ser carregada é endereçada de acordo com o modo de endereçamento *registrador base + offset*.
- O endereço é calculado somando o valor contido no registrador rs com o imediato (sign-extended(imm)) obtido da própria instrução.


I-Type



lw rt, imm(rs)

Datapath para lw

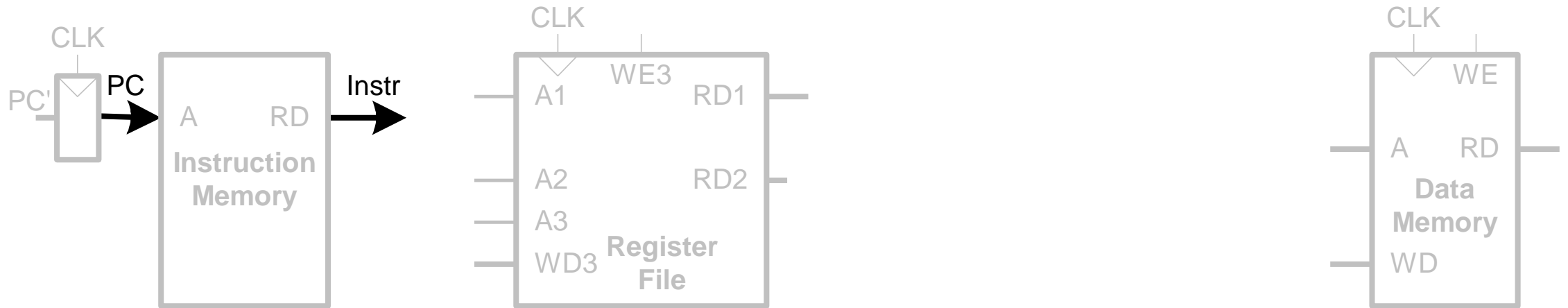- **Passo 1:** primeiramente, o registrador rs precisa ser lido do Register File. Para isso, os bits 25:21 da instrução devem alimentar a porta A1 do Register File. Como resultado, o conteúdo do registrador é disponibilizado em RD1.




I-Type

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

`lw rt, imm(rs)`


Datapath para lw

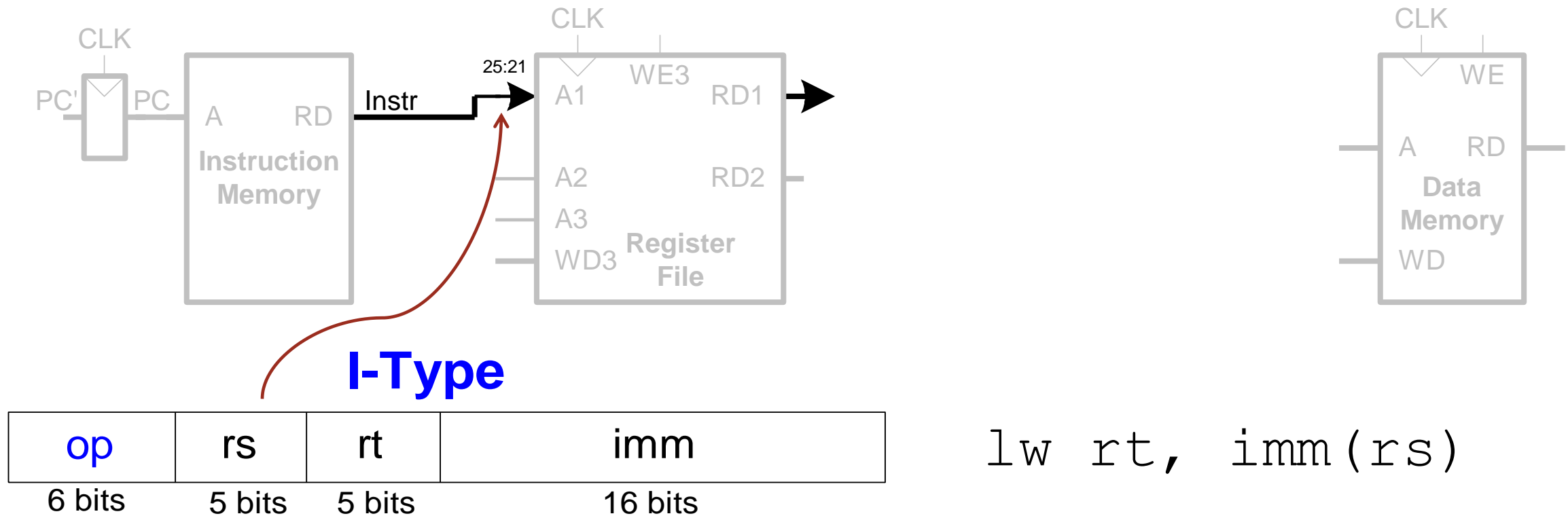- **Passo 1:** primeiramente, o registrador `rs` precisa ser lido do Register File. Para isso, os bits 25:21 da instrução devem alimentar a porta A1 do Register File. Como resultado, o conteúdo do registrador é disponibilizado em RD1.



Datapath para lw

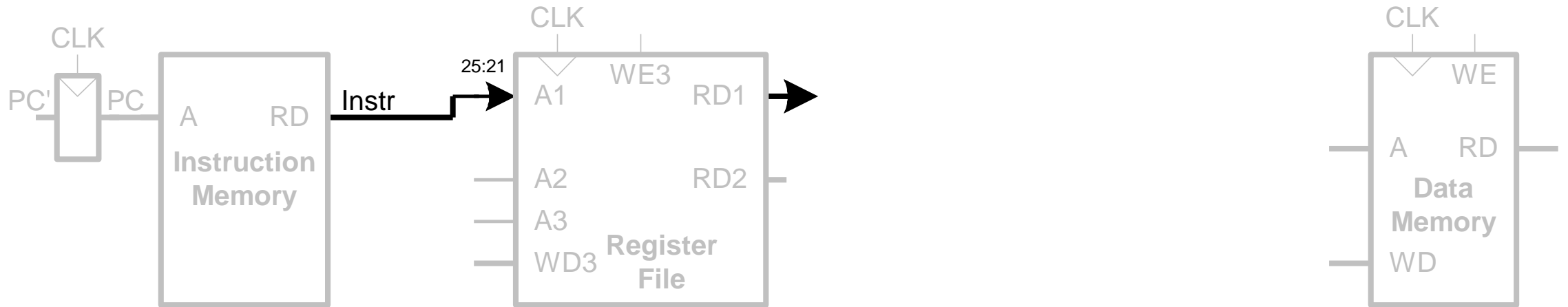Passo 2: O imediato da instrução (bits 15:0) é estendido (com sinal) para 32 bits.




I-Type



`lw rt, imm(rs)`

Datapath para lw

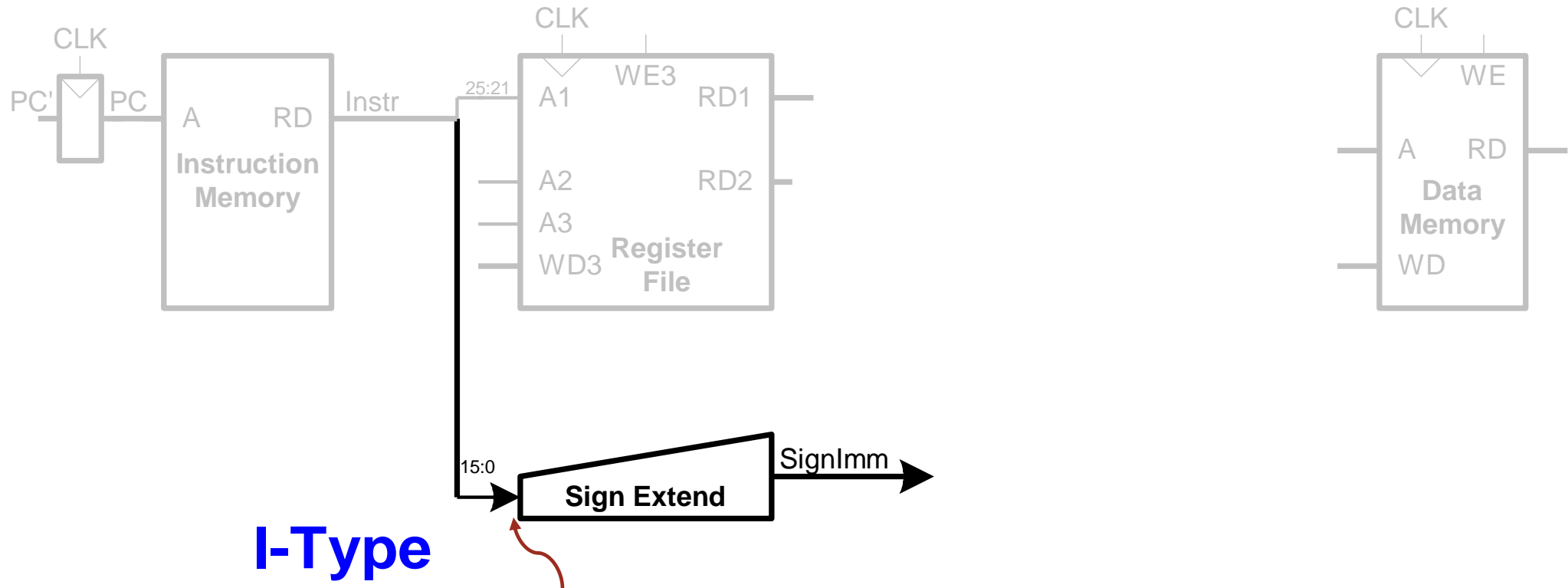
Passo 2: O imediato da instrução (bits 15:0) é estendido (com sinal) para 32 bits.



`lw rt, imm(rs)`


Datapath para lw

 - **Passo 3:** precisamos de uma ULA que realize a soma de rs com o imediato estendido. Nesse projeto, a ULA realiza as operações descritas na tabela abaixo.



$F_{2:0}$	Função
000	$A \& B$
001	$A B$
010	$A + B$
011	not used
100	$A \& \sim B$
101	$A \sim B$
110	$A - B$
111	SLT


Projeto da ULA

 

F _{2:0}	Função
000	A & B
001	A B
010	A + B
011	not used
100	A & ~B
101	A ~B
110	A - B
111	SLT

Datapath para lw

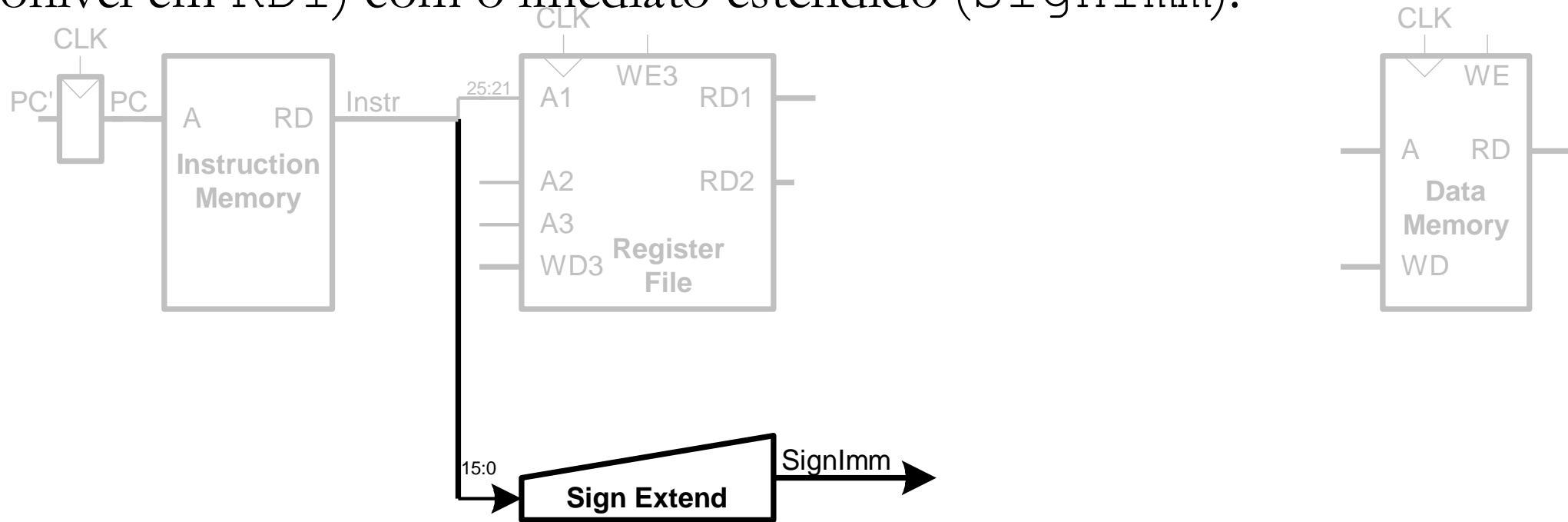Passo 3: A ULA calcula o endereço de memória somando o conteúdo de `rs` (disponível em RD1) com o imediato estendido (`SignImm`).




I-Type



`lw rt, imm(rs)`

Datapath para lw

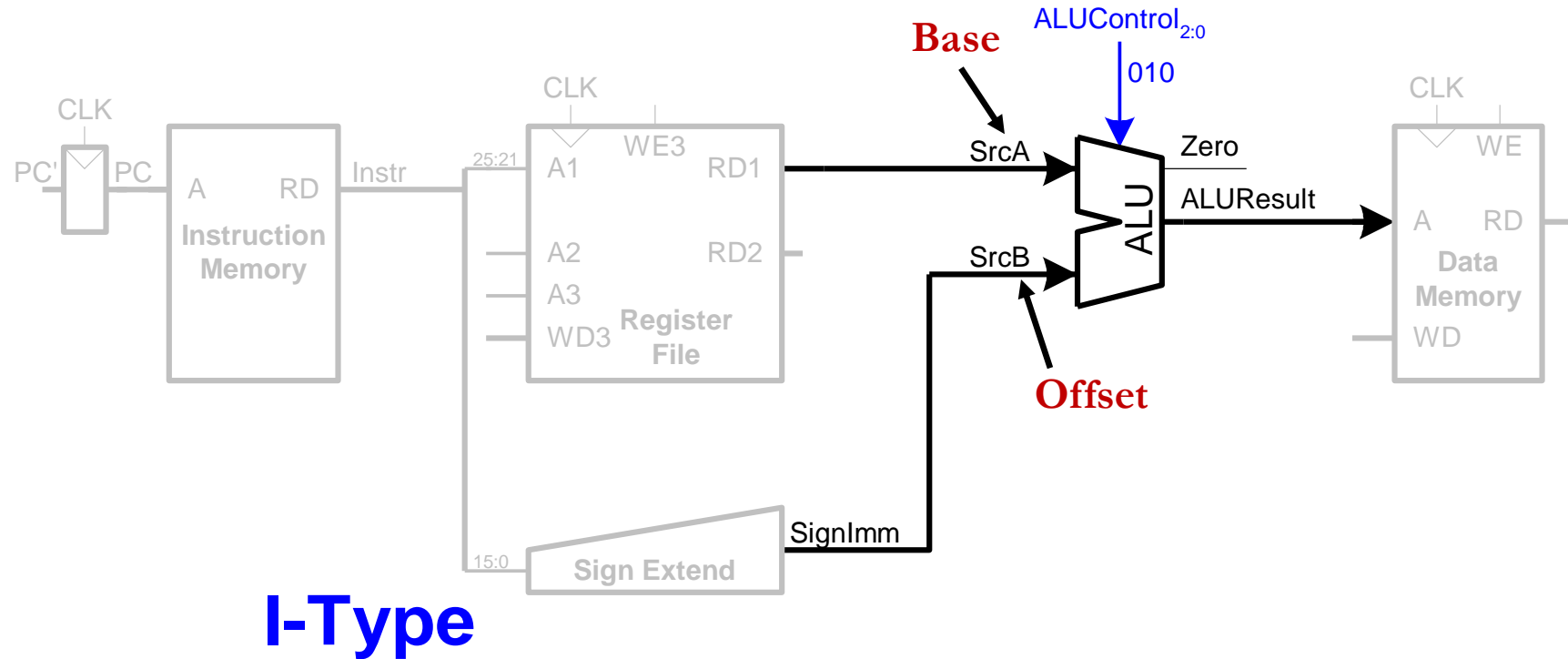Passo 3: A ULA calcula o endereço de memória somando o conteúdo de *rs* (disponível em RD1) com o imediato estendido (*SignImm*).




I-Type

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

lw *rt*, *imm*(*rs*)

Datapath para lw

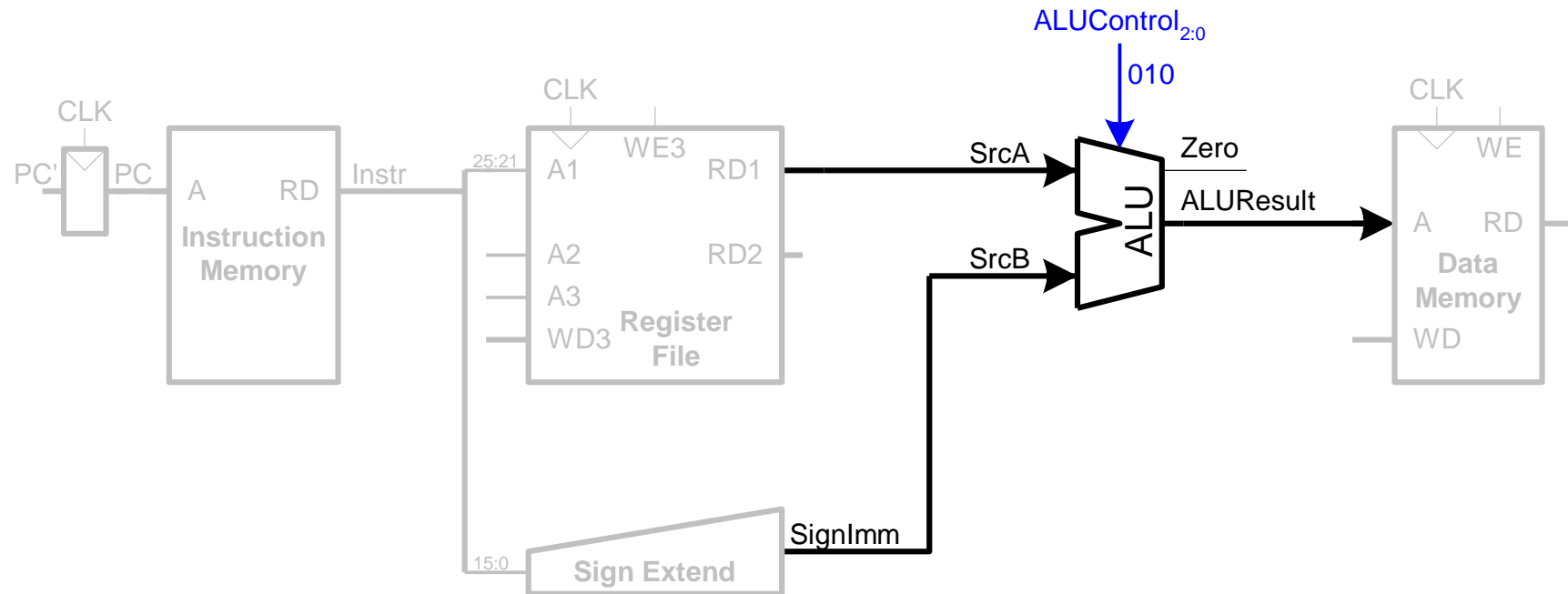- **Passo 4:** gravação no Register File, no registrador rt (bits 20:16), na borda de subida, no final do ciclo de clock, a palavra lida da memória de dados.




I-Type

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

`lw rt, imm(rs)`


Datapath para lw

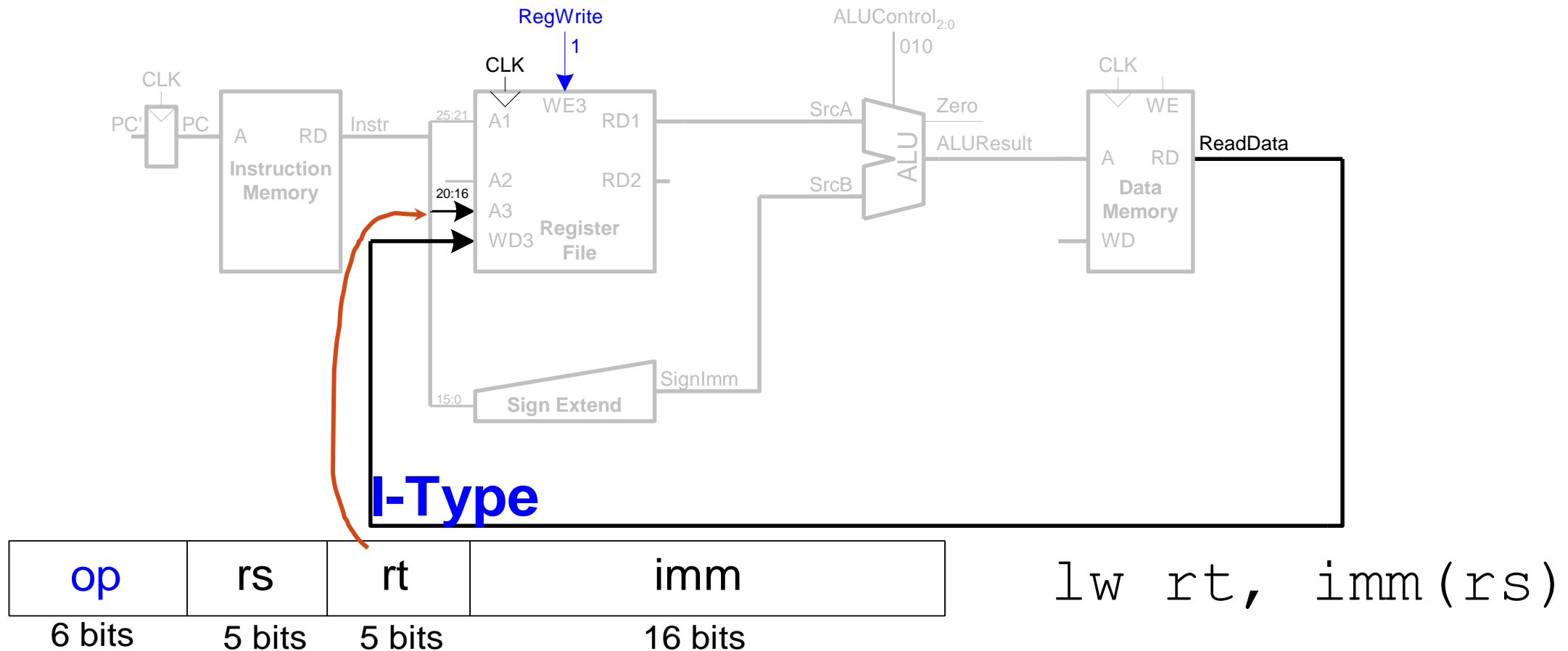- **Passo 4:** grava no Register File, no registrador rt (bits 20:16), na borda de subida, no final do ciclo de clock, a palavra lida da memória de dados.



Incremento do PC

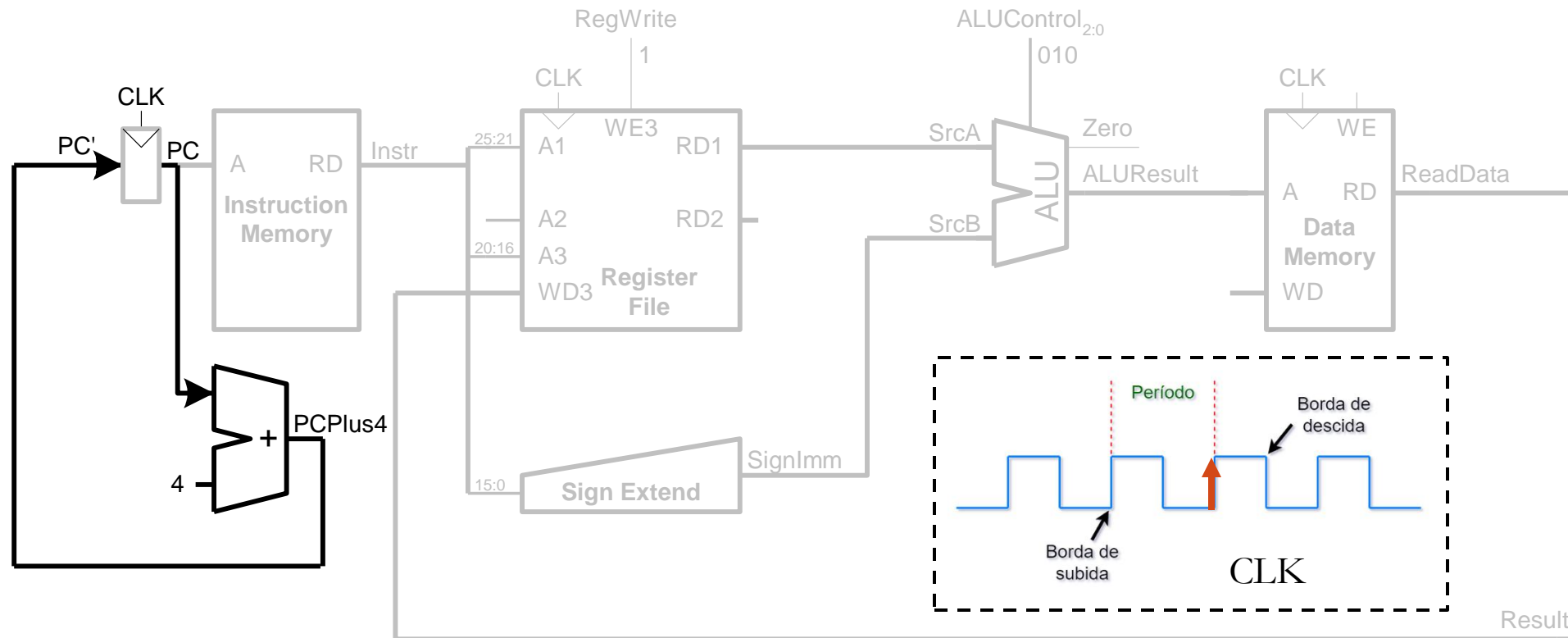- **Incremento do PC:** Em paralelo à leitura da memória de instrução, no início do ciclo de clock, o valor armazenado em PC é incrementado. No final do ciclo de clock, na borda de subida, o PC é atualizado.



Datapath de Ciclo Único

SW

(Instrução Store Word)

Instrução sw

- sw é uma instrução Tipo-I que grava em uma palavra da memória o conteúdo de um registrador do Register File (rt).
- A palavra da memória é endereçada de acordo com o modo de endereçamento *registrador base + offset*. Ou seja, o endereço é calculado somando o valor contido no registrador rs com uma constante (sign-extended(imm)) obtida da própria instrução.


I-Type



sw rt, imm(rs)


Instrução sw

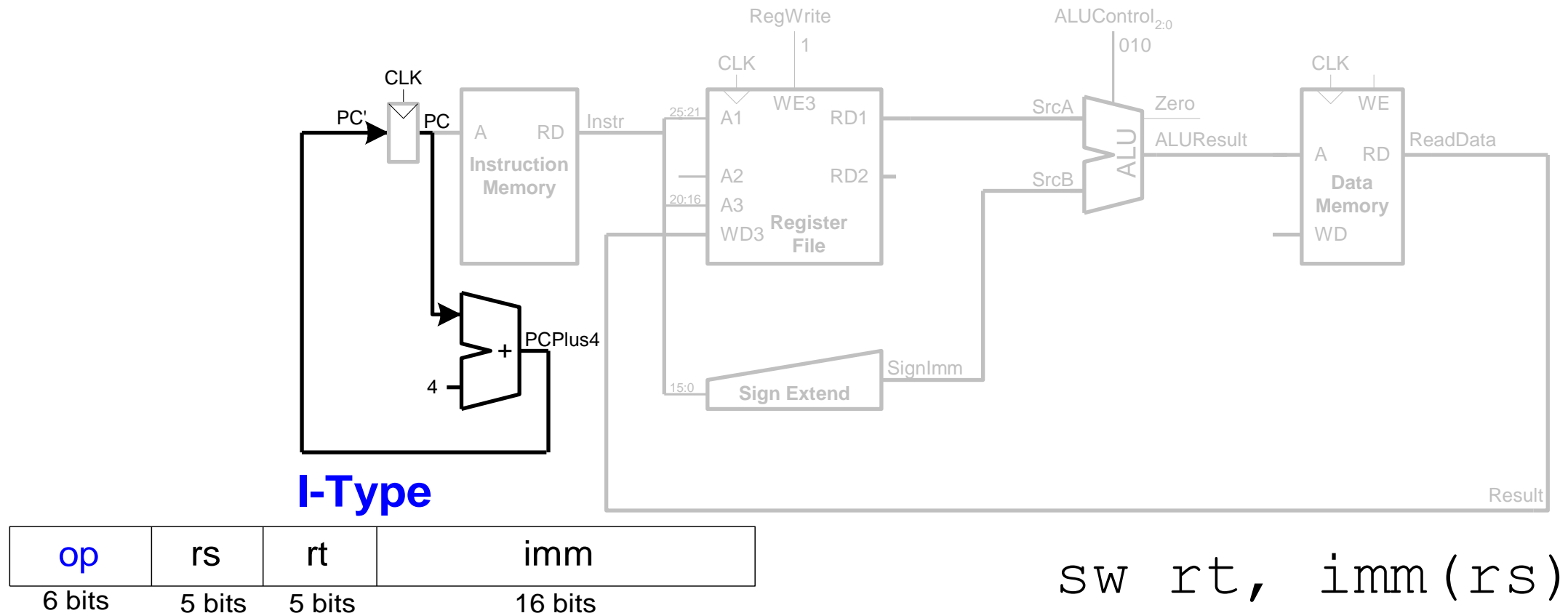- **Passo 1 e 2:** iguais aos da instrução lw. Resumindo, a ULA calcula um endereço de memória somando o conteúdo de rs com o imediato estendido. A seguir, na borda de subida, no final do ciclo de clock, o conteúdo de rt é gravado na memória de dados.



Instrução sw

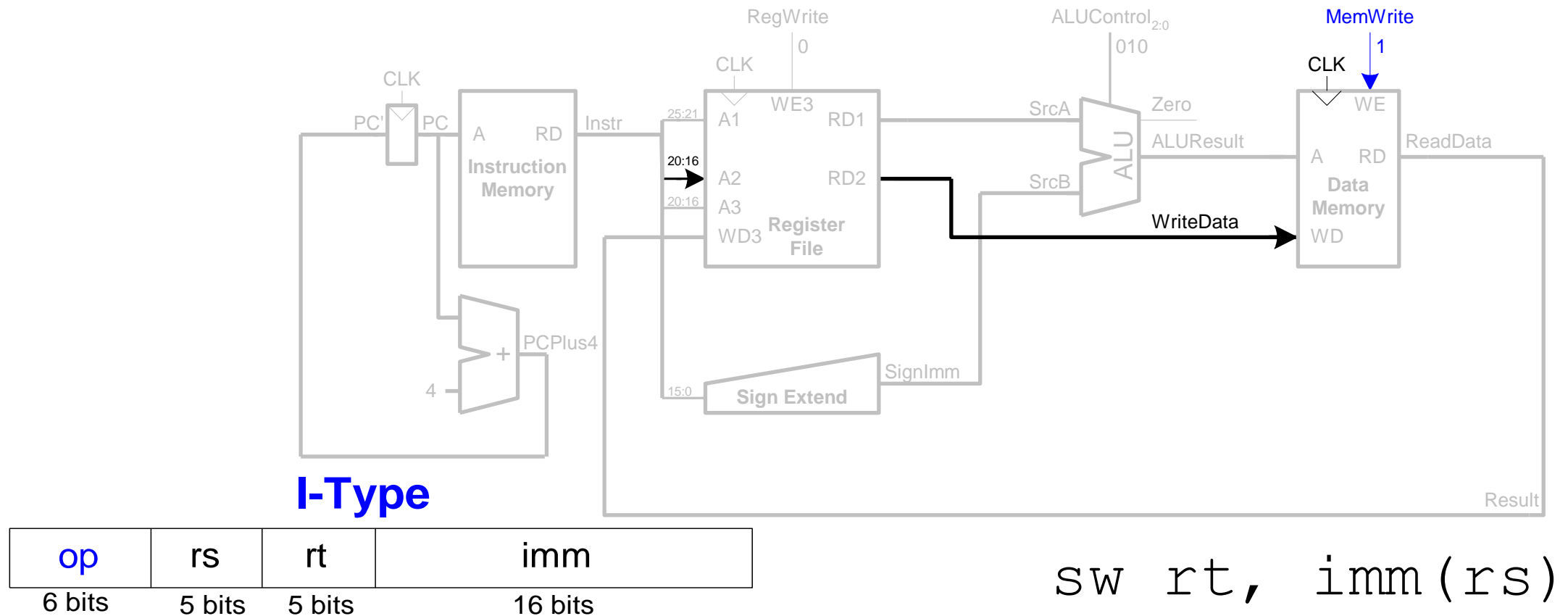- **Passo 3:** na borda de subida, no final do ciclo de clock, o conteúdo de `rt` é gravado na memória de dados.



Datapath de Ciclo Único

Instruções Tipo-R (and, or, add, sub, slt)

Instruções `and`, `or`, `add`, `sub`, `slt`

- Essas instruções Tipo-R operam da mesma forma:
 1. Leitura dos registradores `rs` (bits 25:21 da instrução) e `rt` (bits 20:16 da instrução).
 2. A ULA realiza a operação indicada pelo campo `funct` (bits 5:0 da instrução).
 3. O resultado é gravado no registrador `rd` (bits 15:11) no final do ciclo de clock.


R-Type



Instruções and, or, add, sub, slt

■ Essas instruções Tipo-R operam da mesma forma:

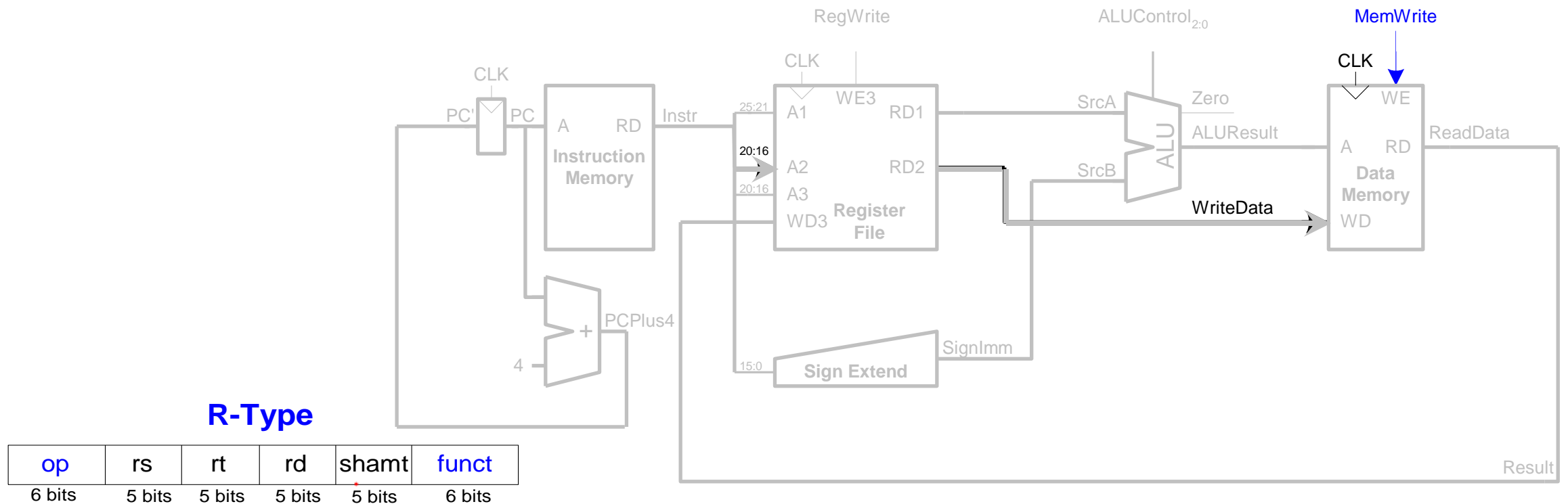
1. Leitura dos registradores *rs* (bits 25:21 da instrução) e *rt* (bits 20:16 da instrução).
2. A ULA realiza a operação indicada pelo campo *funct* (bits 5:0 da instrução).
3. O resultado é gravado no registrador *rd* (bits 15:11) no final do ciclo de clock.



Instruções and, or, add, sub, slt

■ Essas instruções Tipo-R operam da mesma forma:

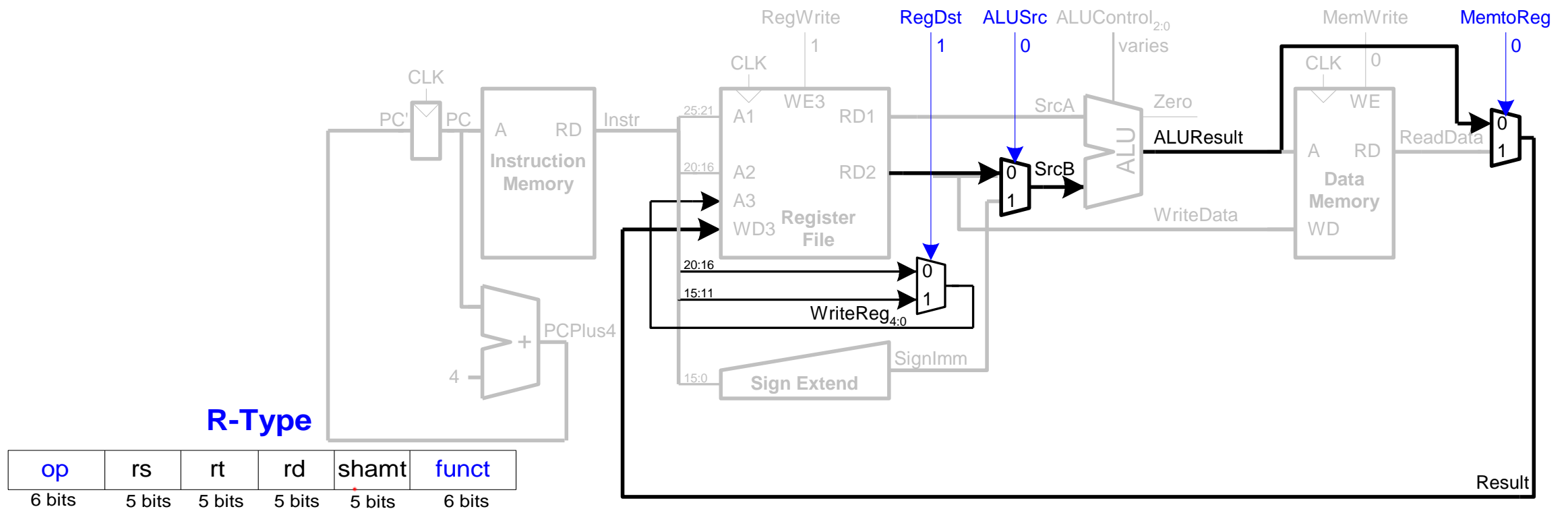1. Leitura dos registradores *rs* (bits 25:21 da instrução) e *rt* (bits 20:16 da instrução).
2. A ULA realiza a operação indicada pelo campo *funct* (bits 5:0 da instrução).
3. O resultado é gravado no registrador *rd* (bits 15:11) no final do ciclo de clock.



Datapath de Ciclo Único


beq

(Instrução de Desvio Condicional)

Instrução beq


- O processamento dessa instrução consiste em verificar se $rs = rt$. Caso isso seja verdadeiro, PC é atualizado com o endereço de desvio, chamado BTA.
- BTA (Branch Target Address) = $(PC + 4) + \text{sign-extended}(\text{imm}) \ll 2$.

I-Type

 


Instrução beq

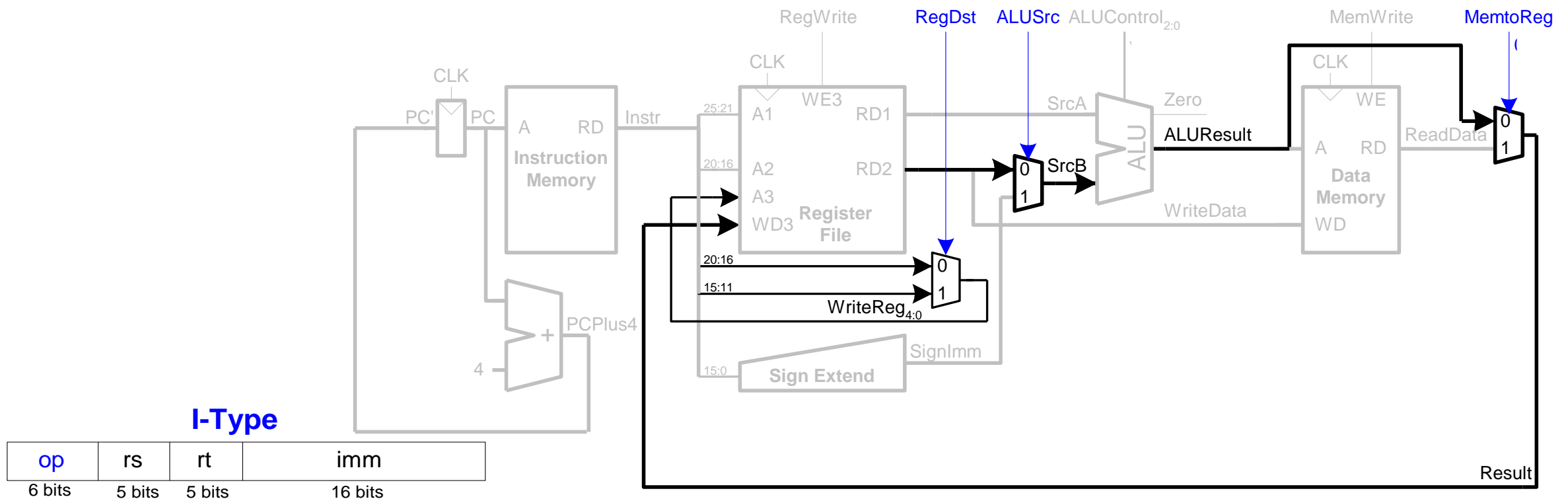- O processamento dessa instrução consiste em verificar se $rs = rt$. Caso isso seja verdadeiro, PC é atualizado com o endereço de desvio, chamado BTA.
- BTA (Branch Target Address) = $(PC + 4) + \text{sign-extended}(\text{imm}) \ll 2$.



Instrução beq

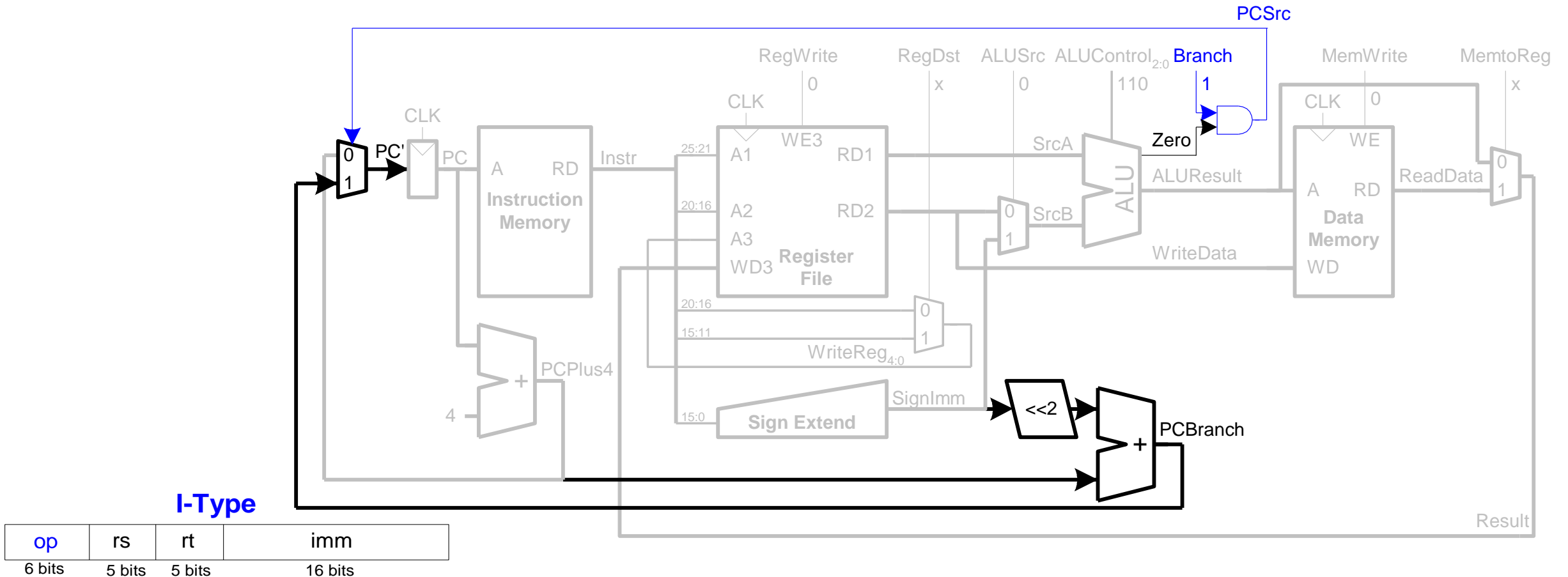- Para determinar se $rs = rt$, é feita uma **subtração**. Caso o resultado seja 0, o bit zero recebe 1.
- BTA (Branch Target Address) = $(PC + 4) + \text{sign-extended}(\text{imm}) \ll 2$.



Datapath de Ciclo Único

addi


Instrução addi

- A instrução add imediato, addi, adiciona o conteúdo do registrador (rs) ao imediato estendido ($\text{sign-extended}(imm)$) e grava o resultado em outro registrador (rt).
- No slide a seguir, vamos analisar o datapath atual e verificar que ele já é capaz de realizar esta tarefa.


I-Type



Instrução addi

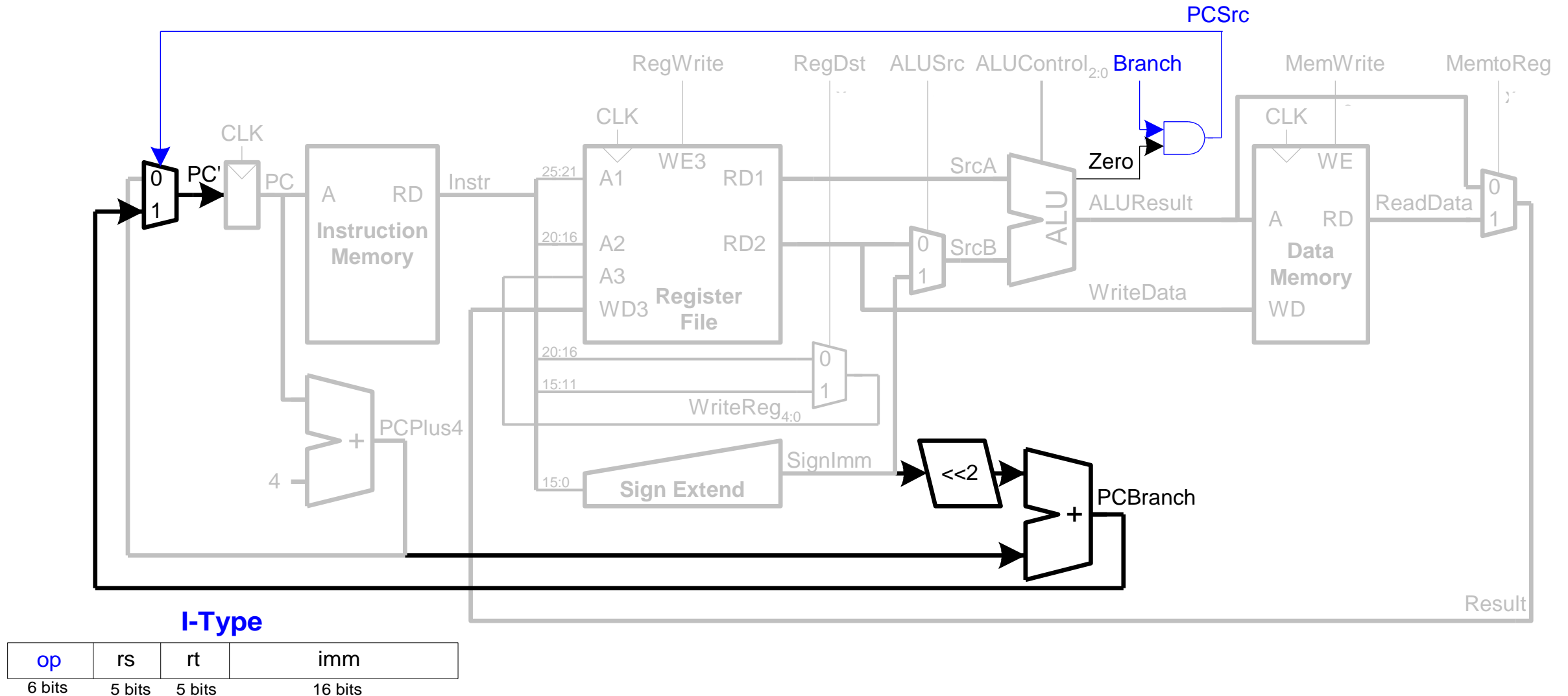

Instrução addi

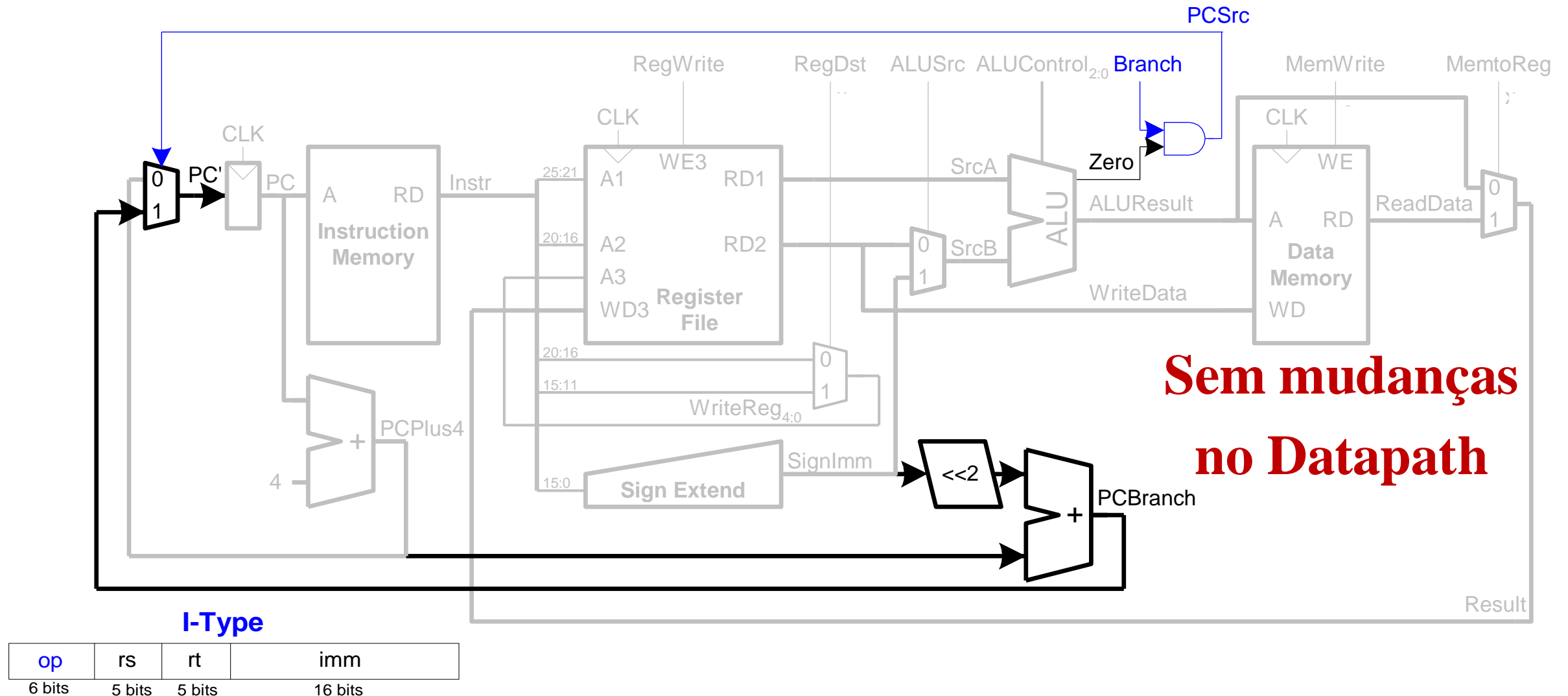


Datapath de Ciclo Único




Instrução J

- A instrução de desvio incondicional, j , faz com que PC receba JTA (jump target address).
- $JTA = \{(PC+4)_{31:28}, \text{addr} \ll 2\}$

J-type

 


Instrução J

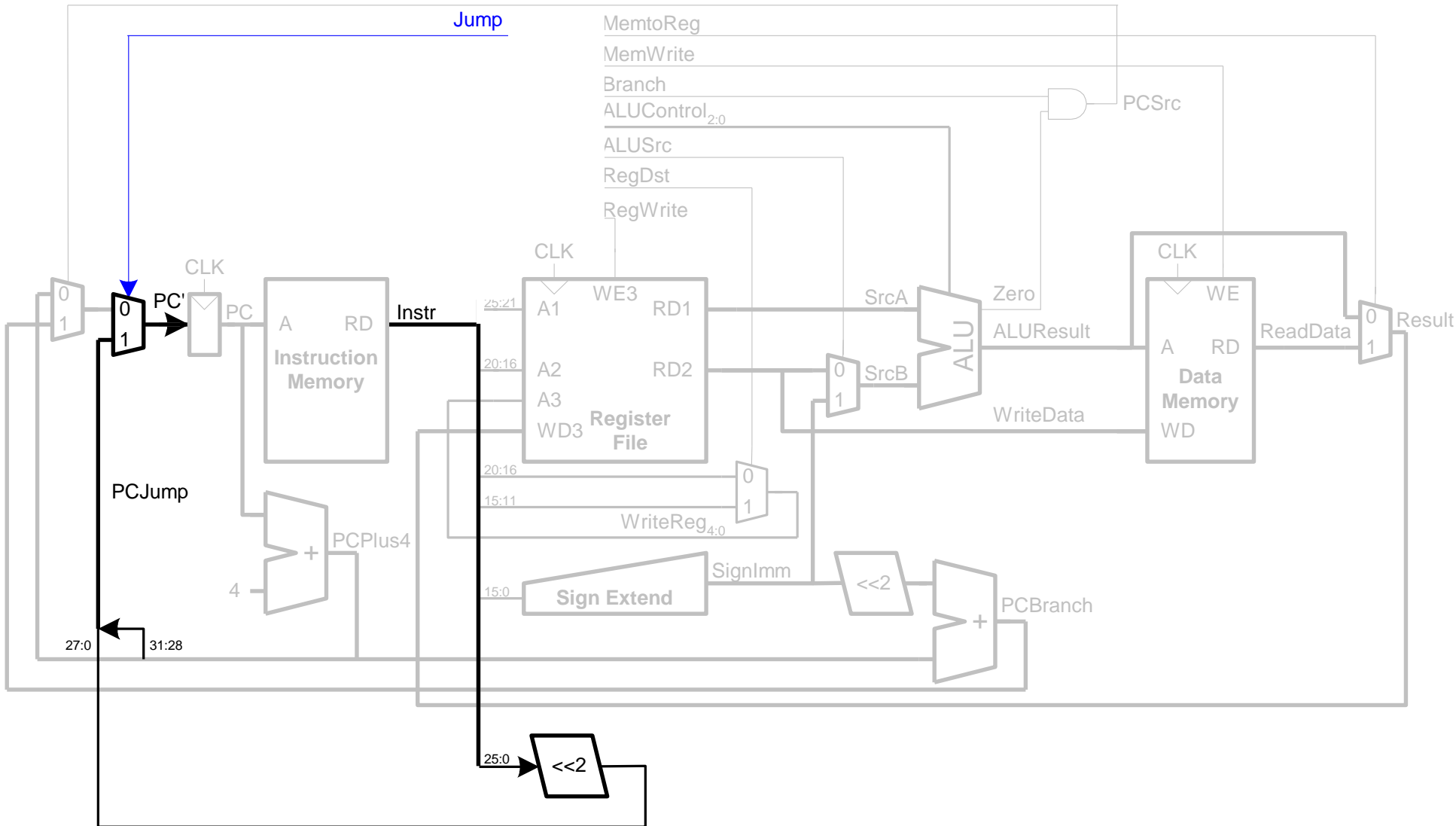

Datapath de Ciclo Único Completo

Datapath Completo

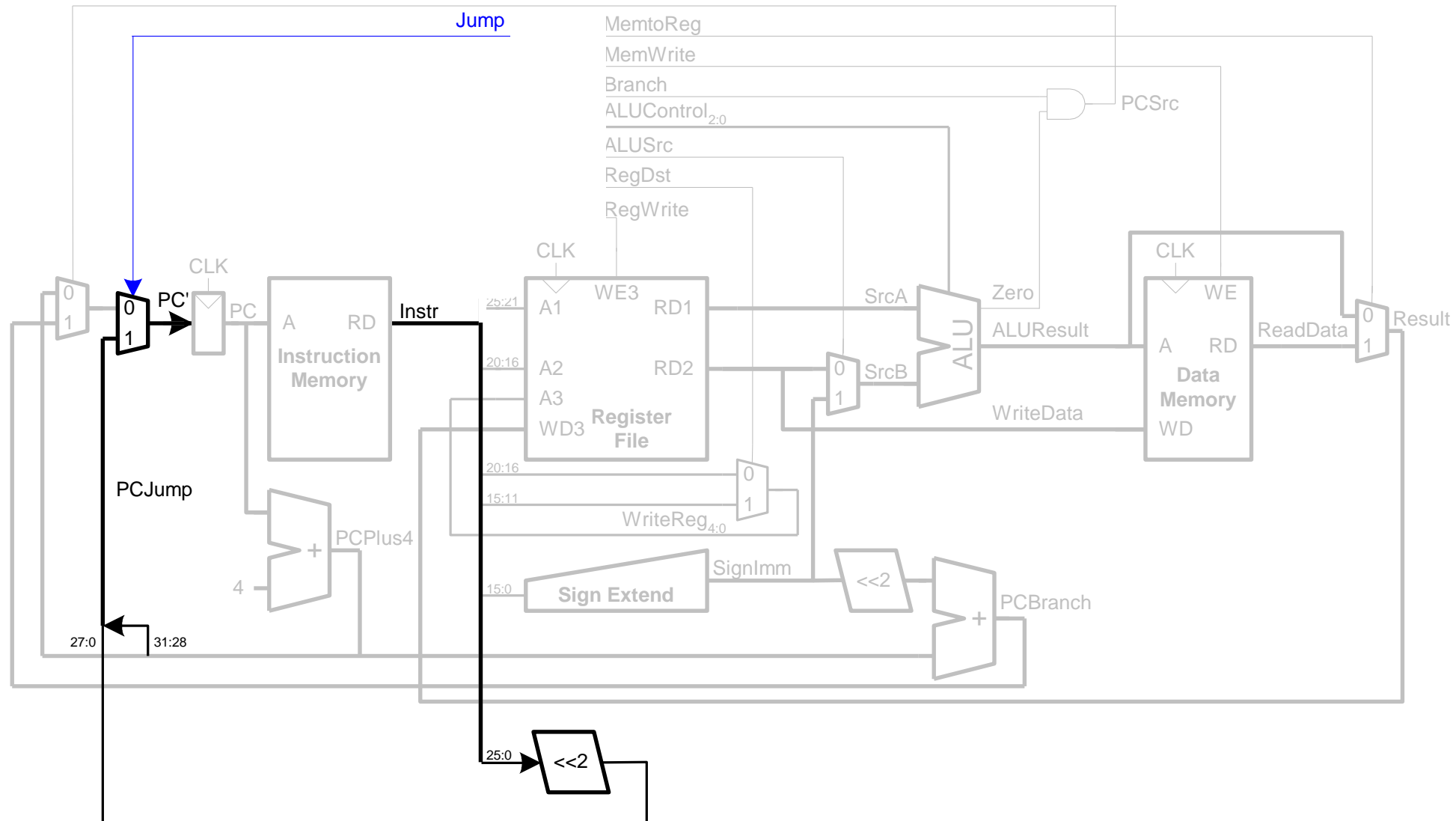


Trabalho 1

- Dois alunos por grupo.
- Implementar no logisim-evolution o datapth completo do processador de ciclo único.
- Observe que a maioria dos componentes já estão prontos no logisim-evolution. Portanto, você não precisará implementar todos.
- Prazo: duas semanas.

Unidade de Controle


Gera os sinais que o controlam o Datapath

Sinais Gerados pela Unidade de Controle

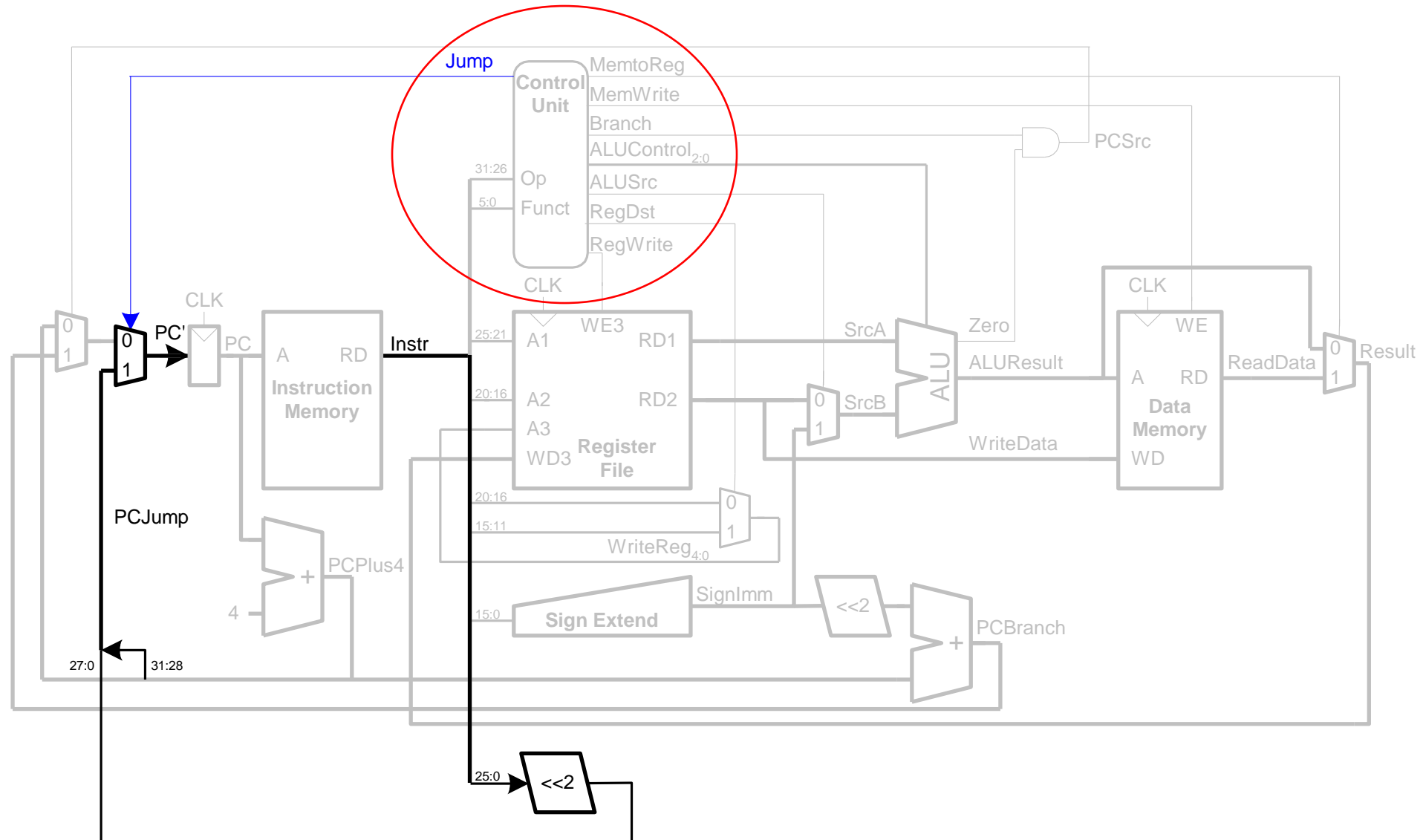


Projeto da Unidade de Controle

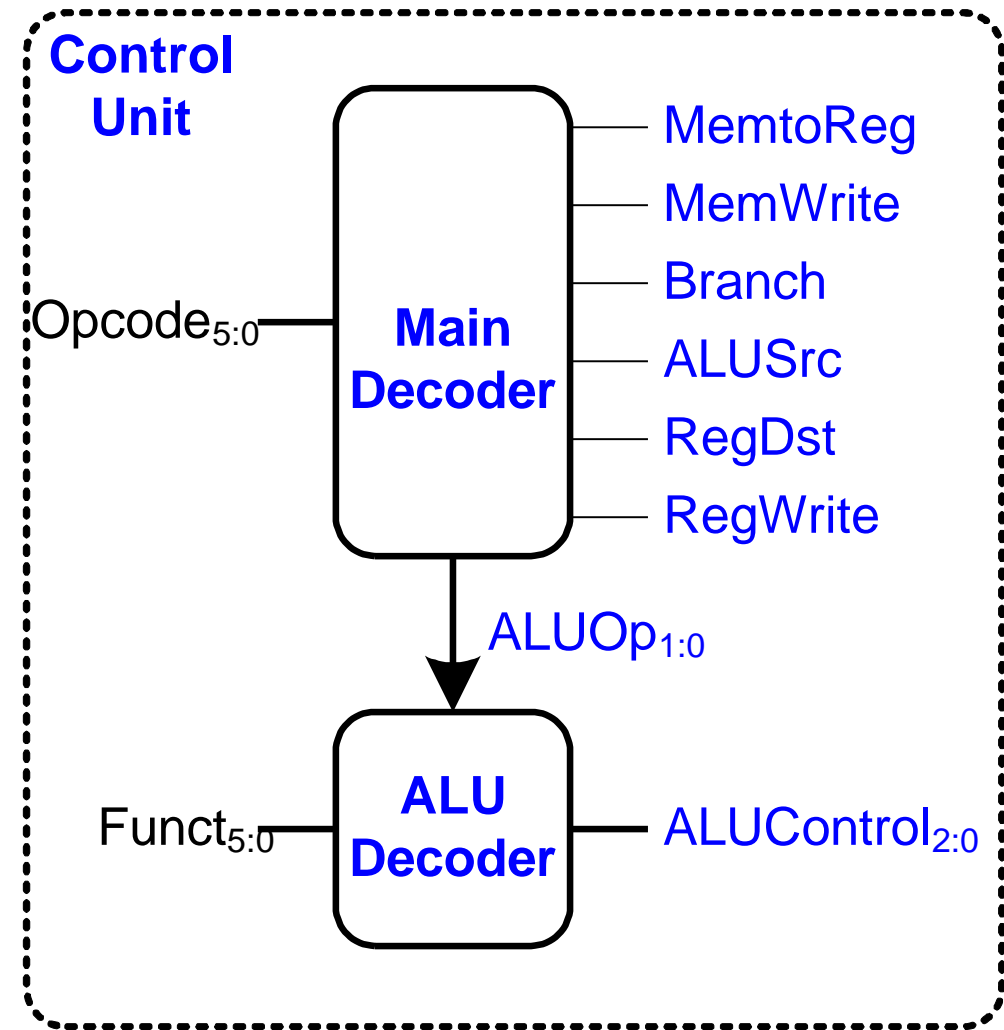- Para facilitar o projeto, a unidade de controle foi dividida em duas partes: **Main Decoder** e **ALU Decoder**.
- **Main Decoder:** gera os sinais indicados com base no opcode das instruções.
- **ALU Decoder:** gera os sinais que controlam a ULA com base em **ALUOp** e **Funct**.




Codificação dos Sinais $ALUOp_{1:0}$

$ALUOp_{1:0}$	Significado
00	Adição (lw, sw)
01	Subtração (beq)
10	Olhar o campo Funct (Tipo-R)
11	Não Usado


 


$F_{2:0}$	Function
000	A & B
001	A B
010	A + B
011	not used
100	A & ~B
101	A ~B
110	A - B
111	SLT

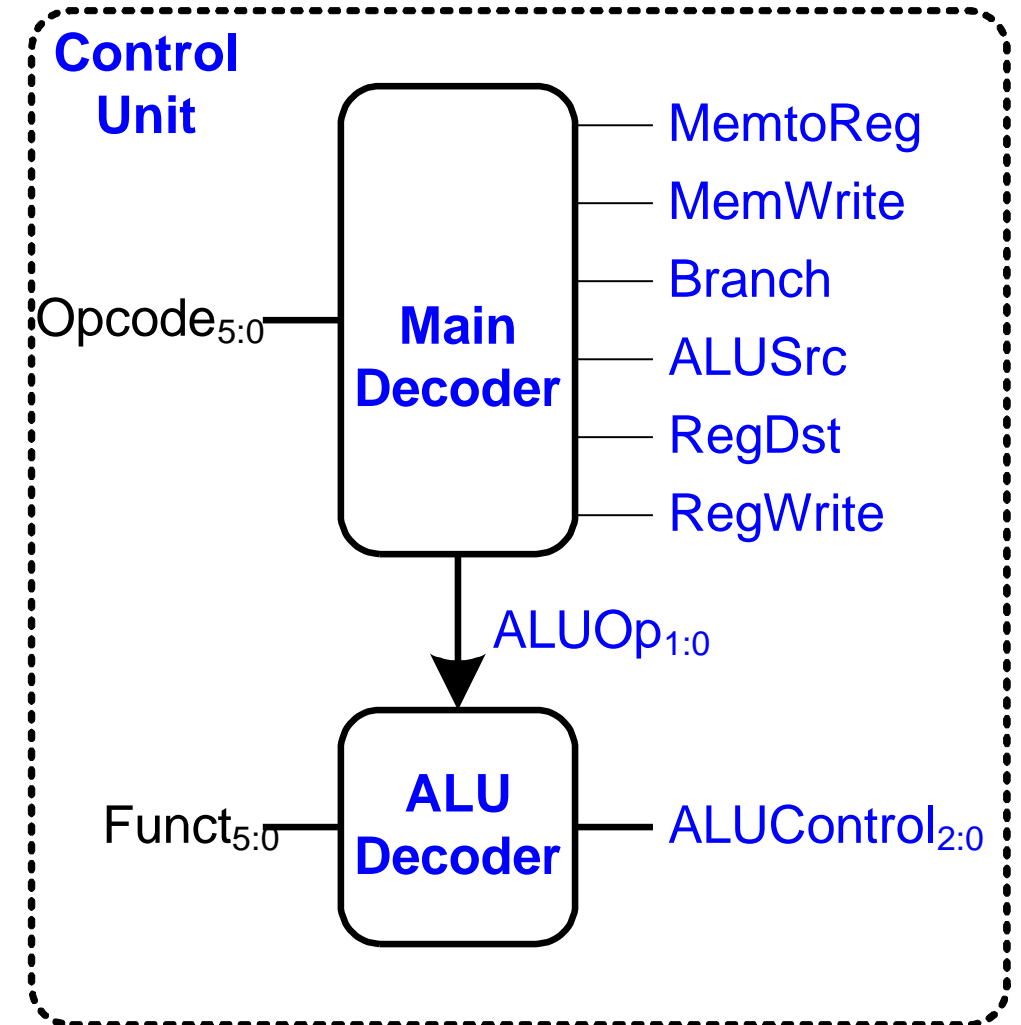



Main Decoder

Instrução	Opcode _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	jump	ALUOp _{1:0}
R-type	000000								
lw	100011								
sw	101011								
beq	000100								

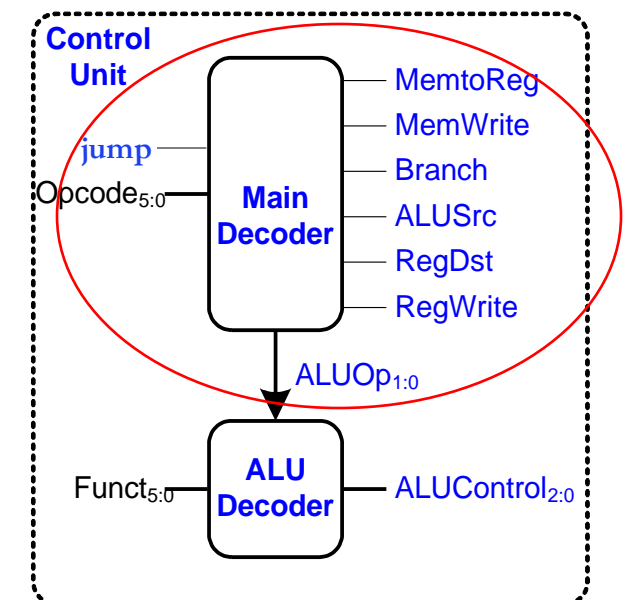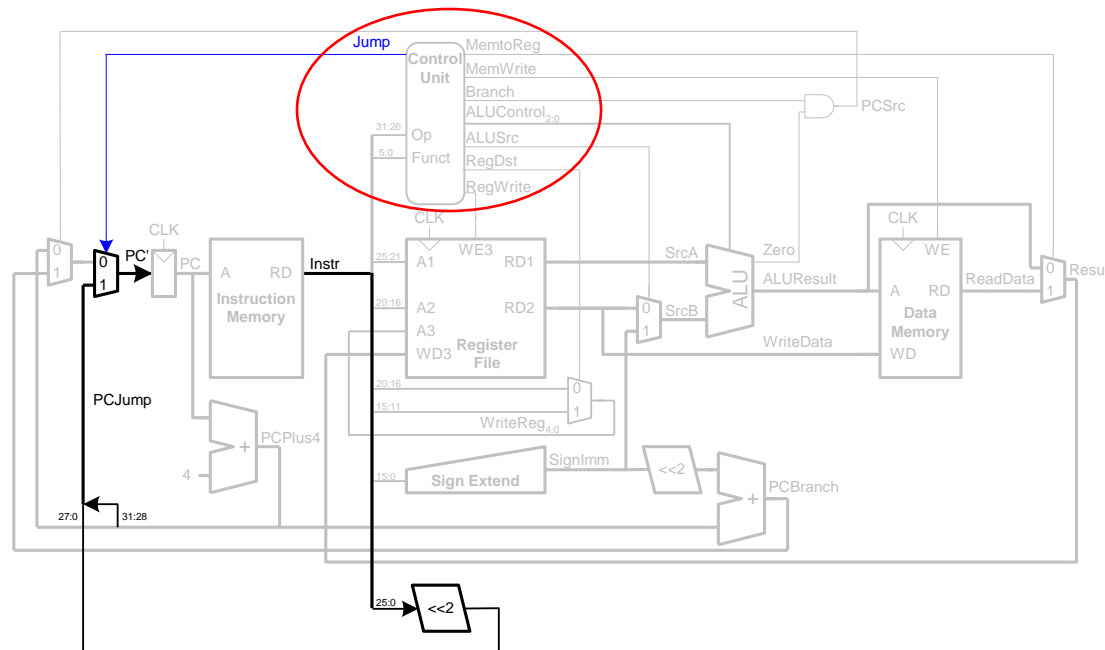


Main Decoder

Instrução	Opcode _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	jump	ALUOp _{1:0}
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	0	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	0	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	0	01
addi	001000	1	0	1	0	0	0	0	00
j	000010	0	X	X	X	0	X	1	XX

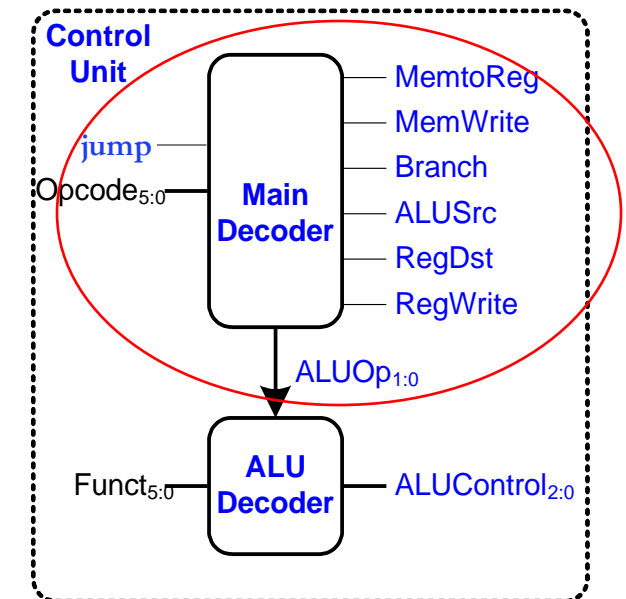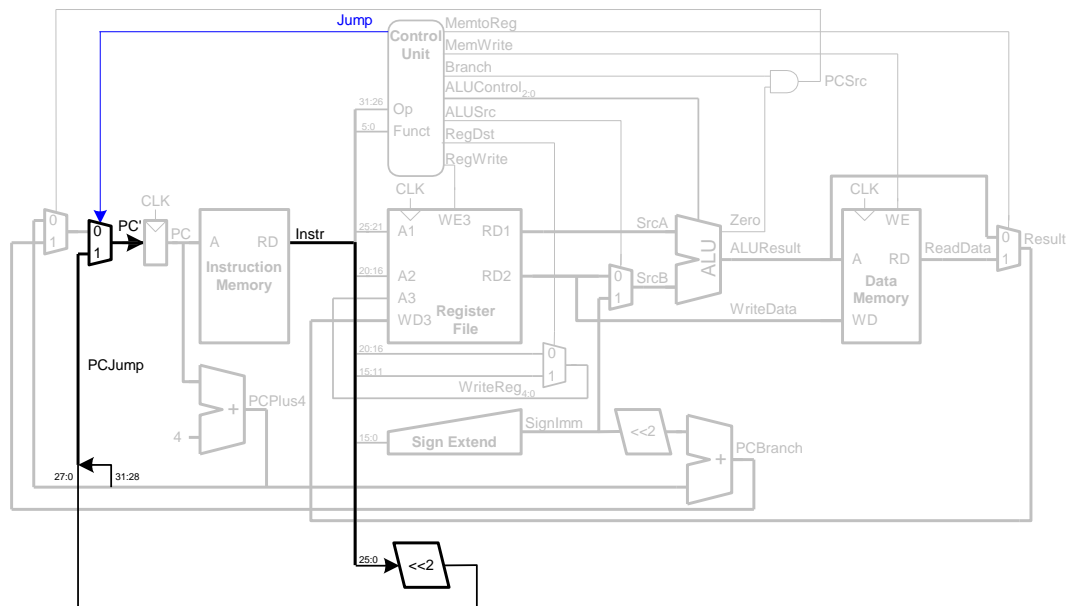


Main decoder
(j e addi não incluídos)

 

ALU Decoder

ALU Decoder		
ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00 (lw, sw, addi)	XXXXXXX	
01 (beq)	XXXXXXX	
10	100000 (add)	
10	100010 (sub)	
10	100100 (and)	
10	100101 (or)	
10	101010 (slt)	

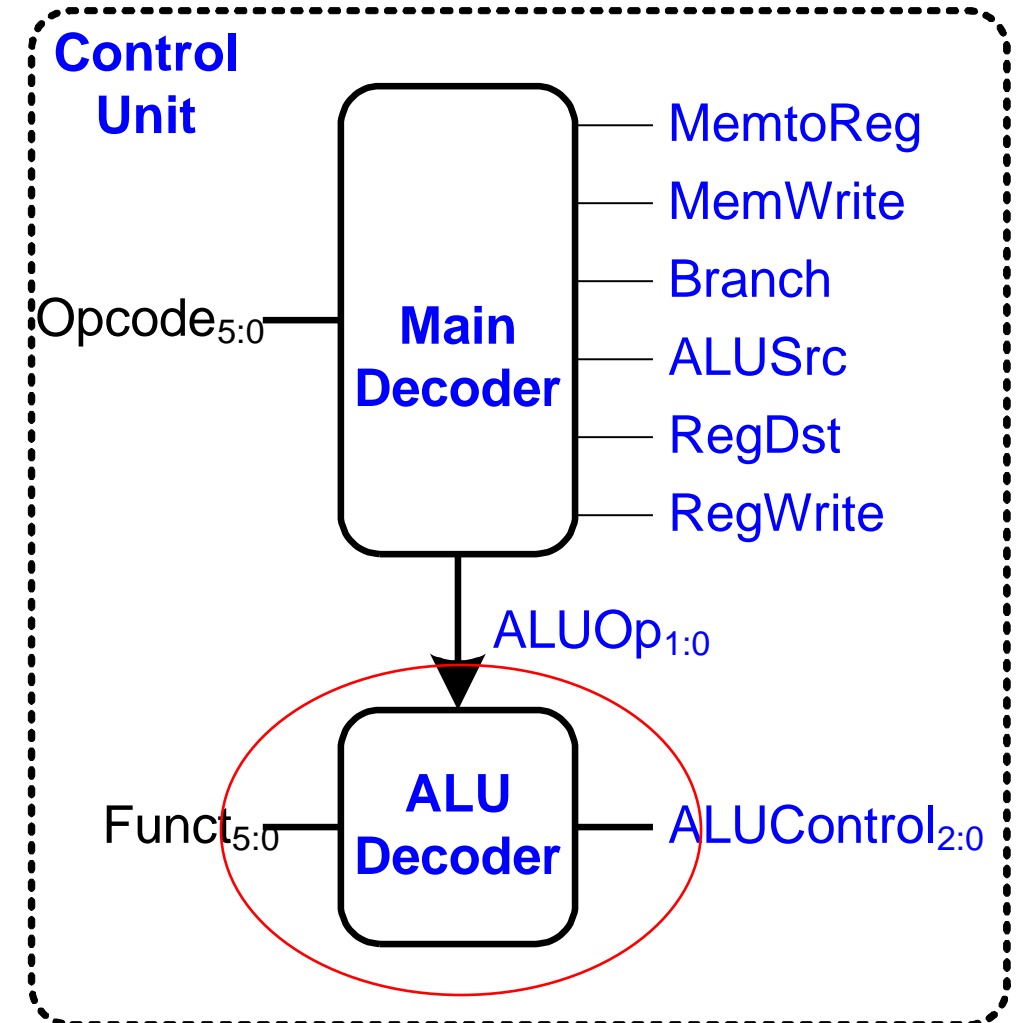

ALU Decoder

ALU Decoder		
ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00 (lw, sw, addi)	XXXXXX	010
01 (beq)	XXXXXX	110
10	100000 (add)	010
10	100010 (sub)	110
10	100100 (and)	000
10	100101 (or)	001
10	101010 (slt)	111

ULA	
F _{2:0}	Function
000	A & B
001	A B
010	A + B
011	not used
100	A & ~B
101	A ~B
110	A - B
111	SLT

ALU Decoder: $ALUControl_0$

$ALUOp_{1:0}$	Funct	$ALUControl_{2:0}$
00	XXXXXX	010 (Add)
X1	XXXXXX	110 (Subtract)
1X	XX0000 (add)	010 (Add)
1X	XX0010 (sub)	110 (Subtract)
1X	XX0100 (and)	000 (And)
1X	XX0101 (or)	00 1 (Or)
1X	XX1010 (slt)	11 1 (SLT)

$$ALUControl_0 = ALUOp1(F3 + F0)$$

ALUOp		Function code fields					
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0
1	X	X	X	X	X	X	1
1	X	X	X	1	X	X	X

ALU Decoder: $ALUControl_1$

$ALUOp_{1:0}$	Funct	$ALUControl_{2:0}$
00	XXXXXX	0 1 0 (Add)
01	XXXXXX	1 1 0 (Subtract)
1X	XX0000 (add)	0 1 0 (Add)
1X	XX0010 (sub)	1 1 0 (Subtract)
1X	XX0100 (and)	000 (And)
1X	XX0101 (or)	001 (Or)
1X	XX1010 (slt)	1 1 1 (SLT)

$$ALUControl_1 = \overline{ALUOp1} + \overline{F2}$$

ALUOp		Function code fields					
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0
0	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	0	X	X


ALU Decoder: $ALUControl_2$

$ALUOp_{1:0}$	Funct	$ALUControl_{2:0}$
00	XXXXXX	010 (Add)
01	XXXXXX	1 10 (Subtract)
1X	XX0000 (add)	010 (Add)
1X	XX0010 (sub)	1 10 (Subtract)
1X	XX0100 (and)	000 (And)
1X	XX0101 (or)	001 (Or)
1X	XX1010 (slt)	1 11 (SLT)

$$ALUControl_2 = ALUOp_0 + ALUOp_1F_1$$

ALUOp		Function code fields					
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0
0	1	X	X	X	X	X	X
1	X	X	X	X	X	1	X

ALU decoder

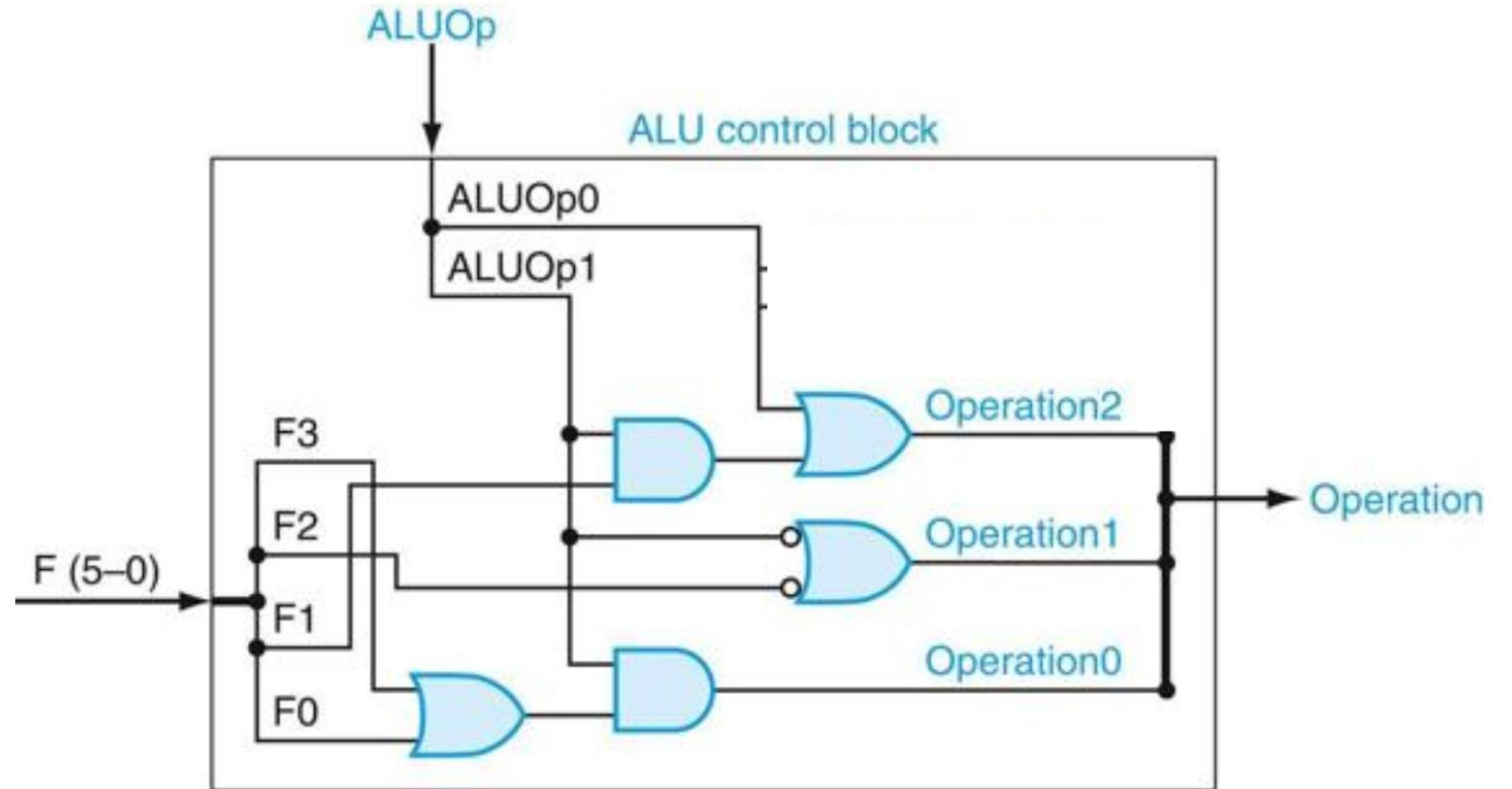

Trabalho 2


- Dois alunos por grupo.
- Implementar no logisim-evolution a unidade de controle do processador de ciclo único e interligar com o datapath.
- Executar um programa de teste simples.
- Prazo: três semanas.

Análise de Performance

Como medir a performance do processador?

- Definições:
 - CPI (Cyclos per Instruction): Ciclos/instrução.
 - Período de Clock: Tempo (em segundos)/ciclo.
 - IPC (Instruction per Cyclo): instruções/ciclo.
- Tempo de execução de programa = $(\#instructions) \times CPI \times TC$
- O desafio é projetar um processador que satisfaça as restrições do projeto:
 - De Custo.
 - De Consumo de energia.
 - De Performance.

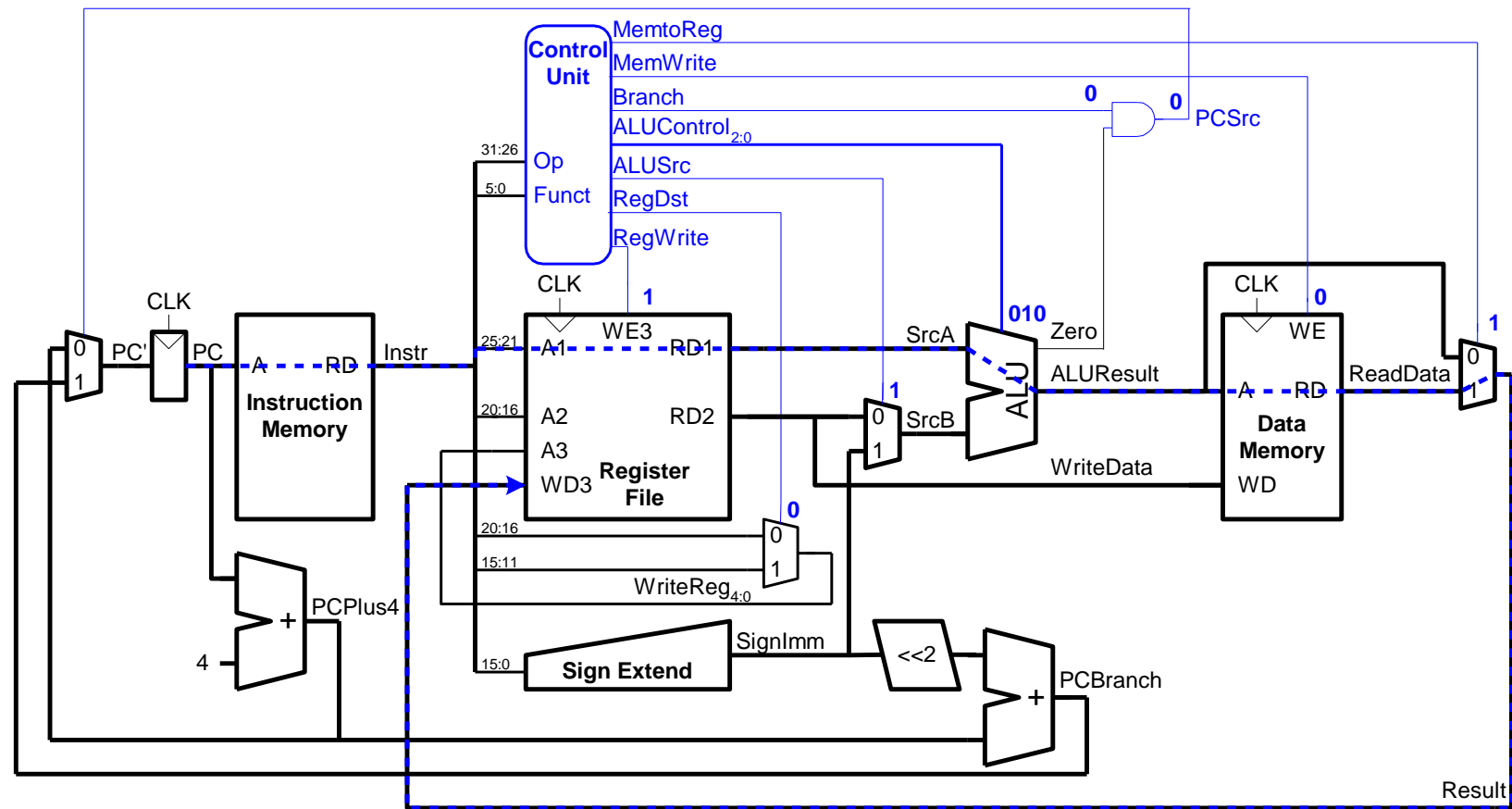Performance do Processador de Ciclo Único



T_C limitado pelo caminho crítico (1w)

Performance do Processador de Ciclo Único

- Cada instrução toma um ciclo de clock para ser executada, então
o $CPI = 1$.

- Caminho crítico de ciclo único:

$$T_c = t_{pcq_PC} + t_{mem} + \max(t_{RFread}, t_{sext} + t_{mux}) + t_{ALU} + t_{mem} + t_{mux} + t_{RFsetup}$$

- Tipicamente, as etapas limitantes são memória, ULA, Register File. Portanto, em geral, podemos simplificar o cálculo da seguinte forma:

$$T_c = t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{RFread} + t_{mux} + t_{ALU} + t_{RFsetup}$$

Exemplo

Elemento	Parâmetro	Atrado (ps)
Register clock-to-Q	t_{pcq_PC}	30
Register setup	t_{setup}	20
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	200
Memory read	t_{mem}	250
Register file read	t_{RFread}	150
Register file setup	$t_{RFsetup}$	20

$$T_c = ?$$

Exemplo

Elemento	Parâmetro	Atrado (ps)
Register clock-to-Q	t_{pcq_PC}	30
Register setup	t_{setup}	20
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	200
Memory read	t_{mem}	250
Register file read	t_{RFread}	150
Register file setup	$t_{RFsetup}$	20

$$\begin{aligned}T_c &= t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{RFread} + t_{mux} + t_{ALU} + t_{RFsetup} \\&= [30 + 2(250) + 150 + 25 + 200 + 20] \text{ ps} \\&= 925 \text{ ps}\end{aligned}$$

Exemplo

Com essas especificações, considere um program com 100 bilhões de instruções:

$$\begin{aligned}\textbf{Tempo de execução} &= \# \text{ instruções} \times \text{CPI} \times T_C \\ &= (100 \times 10^9)(1)(925 \times 10^{-12} \text{ s}) \\ &= \textbf{92.5 seconds}\end{aligned}$$